

# 浙江大学

## 本科实验报告

课程名称: 数字逻辑电路设计

姓 名: 金祺书

学 院: 计算机科学与技术学院

专 业: 计算机科学与技术

指导教师: 洪奇军

报告日期: 2024 年 5 月 16 日

# 浙江大学实验报告

课程名称: 数字逻辑设计 实验类型: 综合

实验项目名称: 寄存器和寄存器传输设计

学生姓名: 金祺书 学号: 3230104248 同组学生姓名: 蒋翼泽

实验地点: 紫金港东四 509 室 实验日期: 2024 年 5 月 16 日

## 一、操作方法与实验步骤

Vivado 新建工程, 导入先前 lab 所制作的 clkdiv、pbdebounce、AddSub4b、Mux4to1b4、ALU、

DisplayNumber 模块, 顶层代码 Top 如下:

```
01 `timescale 1ns / 1ps
02
03 module Top(
04     input clk,
05     input [3:0] BTN_Y,
06     input [15:0] SW,
07     output BTN_X,
08     output [3:0] AN,
09     output [7:0] SEGMENT
10 );
11
12     wire [31:0] my_clkdiv;
13     wire [2:0] btn_out;
14     reg [11:0] num;
15     wire [3:0] A1, A2, B1, B2, C1, C2; // C1 maybe useless
16     wire [3:0] mux_out;
17     wire Co;
18     wire [3:0] ALU_res;
19
20     /* SW[1:0] to control if the counter for A or B is reversal */
21     wire A_Ctrl = SW[0];
22     wire B_Ctrl = SW[1];
23     /* SW[3:2] to choose the mode of the ALU */
24     wire [1:0] ALU_Ctrl = SW[3:2];
25     /* SW[5:4] to choose from A B C and 0 */
26     /* 00 for A; 01 for B; 10 for C; 11 for 0 */
27     wire [1:0] Trans_select = SW[5:4];
28
```

```

29     wire [3:0] reg_A_val = num[ 3: 0];
30     wire [3:0] reg_B_val = num[ 7: 4];
31     wire [3:0] reg_C_val = num[11: 8];
32
33     assign BTN_X = 1'b0;
34
35     clkdiv m0(.clk(clk), .rst(1'b0), .div_res(my_clkdiv));
36
37     pbdebounce
m1(.clk(my_clkdiv[17]), .button(BTN_Y[0]), .pbreg(btn_out[0]));
38     pbdebounce
m2(.clk(my_clkdiv[17]), .button(BTN_Y[1]), .pbreg(btn_out[1]));
39     pbdebounce
m3(.clk(my_clkdiv[17]), .button(BTN_Y[2]), .pbreg(btn_out[2]));
40
41     AddSub4b
m4(.A(reg_A_val), .B(4'b0001), .Ctrl(A_Ctrl), .S(A1));
42     AddSub4b
m5(.A(reg_B_val), .B(4'b0001), .Ctrl(B_Ctrl), .S(B1));
43
44     Mux4to1b4
m6(.D0(reg_A_val), .D1(reg_B_val), .D2(reg_C_val), .D3(4'b0000),
45         .S(Trans_select), .Y(mux_out));
46
47     /* ALU module implemented in Lab8 */
48     /* A/B      : operands */
49     /* S        : select the operation on ALU */
50     /* C        : result of ALU */
51     /* Co       : Carry bit */
52     ALU
m7(.A(reg_A_val), .B(reg_B_val), .res(ALU_res), .Cout(Co), .op(ALU_Ct
rl)); // (Co) may be useless
53
54     DisplayNumber m8(.clk(clk), .hexs({reg_A_val, reg_B_val,
ALU_res, reg_C_val}),
55
        .LEs(4'b0000), .points(4'b0000), .rst(1'b0), .AN(AN),
56         .SEGMENT(SEGMENT));
57
58     /* Your code here */
59     // SW[15]: 0 for ALU mode, 1 for Trans mode.
60     assign A2 = (1'b0 == SW[15]) ? A1 : mux_out;
61     assign B2 = (1'b0 == SW[15]) ? B1 : mux_out;
62     assign C2 = (1'b0 == SW[15]) ? ALU_res : mux_out;

```

```

63
64     always@(posedge btn_out[0]) num[3:0] = A2;
65     always@(posedge btn_out[1]) num[7:4] = B2;
66     always@(posedge btn_out[2]) num[11:8] = C2;
67     /*****/
68
69 endmodule

```

主要实现的功能如下：

(1) SW[15]=0 ALU 运算输出模式

SW[0] 控制 A 的增/减；SW[1] 控制 B 的增/减

SW[3:2] 控制 ALU 运算类型

按下 btn[0] 用 A 自增/自减的值更新 A

按下 btn[1] 用 B 自增/自减的值更新 B

按下 btn[2] 用 ALU 运算结果更新 C

(2) SW[15]=1 数据传输控制模式

SW[5:4] 传输选择信号，00 选择 A，01 选择 B，10 选择 C，11 选择常数 0

btn[0], btn[1], btn[2] 分别为三个寄存器 A, B, C 的 load 信号。如在按下 btn[0] 时用当前总线上数据对 A 的值进行更新

其中代码段：

```

60     assign A2 = (1'b0 == SW[15]) ? A1 : mux_out;
61     assign B2 = (1'b0 == SW[15]) ? B1 : mux_out;
62     assign C2 = (1'b0 == SW[15]) ? ALU_res : mux_out;

```

在控制数据传输模式与运算输出模式，判断 SW[15]是否为 0，是则 A 保持原运算数 A1 不变，B 保持原运算数 B1 不变，C 保持运算结果 ALU\_res 不变；否则将寄存器 mux\_out 中的值赋值给相对应的变量。

代码段：

```

64     always@(posedge btn_out[0]) num[3:0] = A2;
65     always@(posedge btn_out[1]) num[7:4] = B2;
66     always@(posedge btn_out[2]) num[11:8] = C2;

```

将需要显示的结果 A2, B2, C2 赋值给 num 以便显示。

通过约束文件：

```

01 # Filename: constraints_labB.xdc
02 ## Constraints file for LabB
03
04 # Main clock

```

```

05 set_property PACKAGE_PIN AC18 [get_ports clk]
06 set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports clk]
07
08 create_clock -period 10.000 -name clk [get_ports "clk"]
09
10 # Switches as inputs
11 set_property PACKAGE_PIN AA10 [get_ports {SW[0]}]
12 set_property PACKAGE_PIN AB10 [get_ports {SW[1]}]
13 set_property PACKAGE_PIN AA13 [get_ports {SW[2]}]
14 set_property PACKAGE_PIN AA12 [get_ports {SW[3]}]
15 set_property PACKAGE_PIN Y13 [get_ports {SW[4]}]
16 set_property PACKAGE_PIN Y12 [get_ports {SW[5]}]
17 set_property PACKAGE_PIN AD11 [get_ports {SW[15]}]
18 set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports {SW[0]}]
19 set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports {SW[1]}]
20 set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports {SW[2]}]
21 set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports {SW[3]}]
22 set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports {SW[4]}]
23 set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports {SW[5]}]
24 set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports {SW[15]}]
25
26 # Key as inputs
27 set_property PACKAGE_PIN W16 [get_ports BTN_X]
28 set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports BTN_X]
29 set_property PACKAGE_PIN V18 [get_ports {BTN_Y[3]}]
30 set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports {BTN_Y[3]}]
31 set_property PACKAGE_PIN V19 [get_ports {BTN_Y[2]}]
32 set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports {BTN_Y[2]}]
33 set_property PACKAGE_PIN V14 [get_ports {BTN_Y[1]}]
34 set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports {BTN_Y[1]}]
35 set_property PACKAGE_PIN W14 [get_ports {BTN_Y[0]}]
36 set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports {BTN_Y[0]}]
37
38 set_property CLOCK_DEDICATED_ROUTE FALSE [get_nets BTN*]
39
40 # Arduino-Segment & AN
41 set_property PACKAGE_PIN AD21 [get_ports {AN[0]}]
42 set_property PACKAGE_PIN AC21 [get_ports {AN[1]}]
43 set_property PACKAGE_PIN AB21 [get_ports {AN[2]}]
44 set_property PACKAGE_PIN AC22 [get_ports {AN[3]}]
45 set_property PACKAGE_PIN AB22 [get_ports {SEGMENT[0]}]
46 set_property PACKAGE_PIN AD24 [get_ports {SEGMENT[1]}]
47 set_property PACKAGE_PIN AD23 [get_ports {SEGMENT[2]}]
48 set_property PACKAGE_PIN Y21 [get_ports {SEGMENT[3]}]

```

```

49 set_property PACKAGE_PIN W20 [get_ports {SEGMENT[4]}]
50 set_property PACKAGE_PIN AC24 [get_ports {SEGMENT[5]}]
51 set_property PACKAGE_PIN AC23 [get_ports {SEGMENT[6]}]
52 set_property PACKAGE_PIN AA22 [get_ports {SEGMENT[7]}]
53 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {AN[0]}]
54 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {AN[1]}]
55 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {AN[2]}]
56 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {AN[3]}]
57 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SEGMENT[0]}]
58 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SEGMENT[1]}]
59 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SEGMENT[2]}]
60 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SEGMENT[3]}]
61 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SEGMENT[4]}]
62 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SEGMENT[5]}]
63 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SEGMENT[6]}]
64 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SEGMENT[7]}]


```

生成比特流下板验证。

## 二、实验结果与分析

下板结果如下：


(1) 初始情况（ALU运算模式，为加法）：

 




## (2) 改变 ALU 运算方式

### 1) 减法

 


### 2) 或运算

 


### 3) 与运算



 


(3) 切换数据传输控制模式

1) 初始情况

 


2) 选择 B 代替 A




 

3) 选择 0 代替 A

 

4) 选择 0 代替 B

 

由上述功能介绍得下板结果符合预期。

### 三、讨论、心得

此次实验在 Top 代码部分犯了些小错误，其本质原因还是对整个代码原理理解不够透彻，应当继续提高 Verilog 阅读代码和写代码水平。

# 浙江大学

## 本科实验报告

课程名称: 数字逻辑电路设计

姓 名: 金祺书

学 院: 计算机科学与技术学院

专 业: 计算机科学与技术

指导教师: 洪奇军

报告日期: 2024 年 5 月 23 日

# 浙江大学实验报告

课程名称： 数字逻辑设计 实验类型： 综合

实验项目名称： 计数器、定时器设计 and 应用


学生姓名： 金祺书 学号： 3230104248 同组学生姓名： 蒋翼泽

实验地点： 紫金港东四 509 室 实验日期： 2024 年 5 月 23 日

## 一、操作方法与实验步骤

### 1、74LS161 芯片

74LS161 芯片具有同步四位二进制计数器功能，其引脚如下：

 


- CP:接入时钟信号，上升沿出发
- CRn:清零端，低电平有效，异步清零
- LDn:置数控制端，低电平有效
- D3~D0: 置数数据端，当 LDn 有效时将数据写入
- CTT,CTP:使能端，两脚均为高电平时启用计数功能，任意一脚为低电平时计数器保持原状态
- Q3~Q0: 数据输出端
- CO: 进位输出端，当输出位均为 1 时置 1

其功能表如下：



输 入					输 出			
$\overline{CR}$	$\overline{LD}$	$CT_P$	$CT_T$	$CP$	$D_3 D_2 D_1 D_0$	$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$		
0	×	×	×	×	×	×	0	0
1	0	×	×	↑	$d_3 d_2 d_1 d_0$	$d_3 d_2 d_1 d_0$		
1	1	0	1	×	×	×	保 持	
1	1	×	0	×	×	×	保 持	
1	1	1	1	↑	×	×	计 数	

时序图:

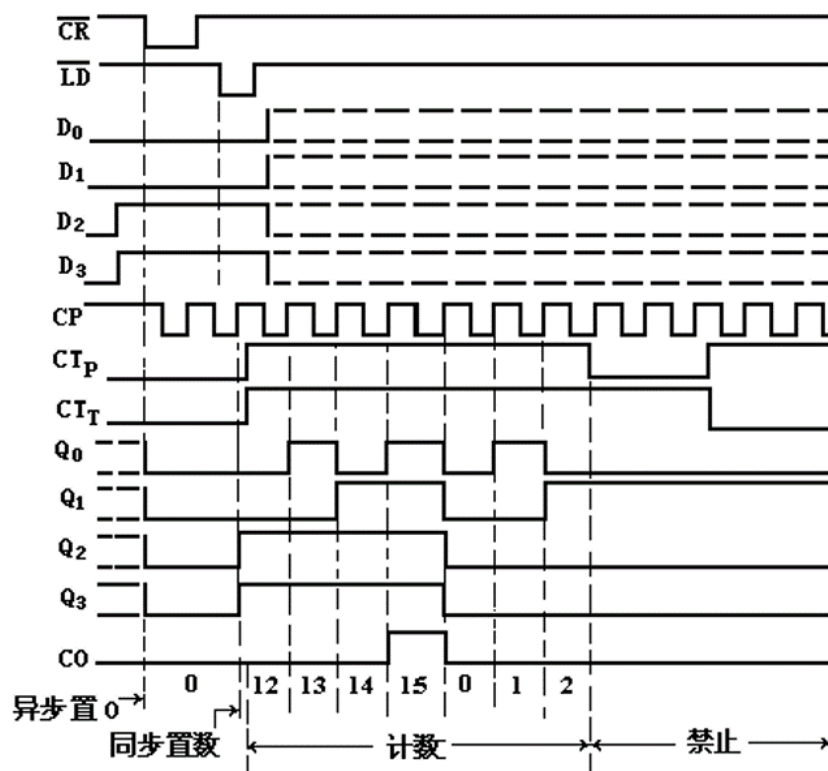

## 2、实现 74LS161 功能

(1) My74LS161 模块代码如下:

```

01 `timescale 1ns / 1ps
02
03 module My74LS161(
04     input CP,
05     input CRn,
06     input LDn,
07     input [3:0] D,
08     input CTT,
09     input CTP,
10     output [3:0] Q,
11     output CO

```

```

12 );
13
14     reg [3:0] Q_reg = 4'b0;
15
16     always @(posedge CP or negedge CRn) begin
17         if(!CRn) begin
18             Q_reg = 4'b0000;
19         end
20         else begin
21             if(!LDn) begin
22                 Q_reg = D;
23             end else if (CTT & CTP) begin
24                 Q_reg = Q_reg + 1;
25                 if(Q_reg == 16)
26                     Q_reg = 0;
27             end
28         end
29     end
30
31     assign Q = Q_reg;
32     assign CO = (Q == 4'hF);
33
34 endmodule

```

(2) Vivado 新建工程，对该模块进行仿真激励，检验该模块功能是否正确，仿真激励代码

如下：

```

01 module My74LS161_tb();
02 //Inputs
03     reg CP;
04     reg CRn;
05     reg CTP;
06     reg CTT;
07     reg LDn;
08     reg [3:0] D;
09 //Outputs
10     wire [3:0] Q;
11     wire CO;
12 //Instantiate the UUT
13     My74LS161 My74LS161_inst(
14         .CP(CP),
15         .CRn(CRn),
16         .CTP(CTP),
17         .CTT(CTT),
18         .LDn(LDn),

```

```

19         .D(D) ,
20         .Q(Q) ,
21         .CO(CO)
22     );
23 //Initialize inputs
24     initial begin
25         CRn=1;
26         LDn=1;
27         CTP=1;
28         CTT=1;
29         D=4'b1001;#100;
30         CRn=0;#5;
31         CRn=1;#20;
32         LDn=0;#30;
33         LDn=1;#100;
34         CTP=0;#40;
35         CTT=0;#40;
36         CTT=1;#40;
37         CTP=1;#40;
38
39     end
40     always begin
41         CP = 1;#10;
42         CP = 0;#10;
43     end

```

### 3、74LS161 应用

实现一个格式为“小时：分钟”的时钟应用，使用 Arduino 板上的七段数码管进行输出。使用 SW[0] 选择时钟速度。Top 模块如下：

```

01 module top(
02     input clk,
03     input [1:0] SW,
04     output [3:0] AN,
05     output [7:0] SEGMENT
06 );
07
08     wire clk_10ms;
09     wire clk_100ms;
10     // clk_1s used in LabA
11     clk_10ms clk_div_10ms (.clk(clk), .clk_10ms(clk_10ms)); //
12     Refer to the code of clk_1s to complete these modules
13     clk_100ms clk_div_100ms (.clk(clk), .clk_100ms(clk_100ms));
14
15     wire clk_counter = (SW[0] == 1'b0) ? clk_10ms : clk_100ms; //

```

```

Connect this clk_counter to CP-port of 74LS161
15
16     wire [15:0] num;
17
18     // Your code here to get the correct HOUR and MINUTE
19     wire CO1;
20     assign RSTm0 = num[3] & num[0]; // Reset conditions for each
counter
21     assign RSTm1 = num[6] & num[4] & RSTm0;
22     assign RSTh0 = num[11] & num[8] & RSTm1;
23     assign RSTh1 = num[13] & num[9] & num[8] & RSTm0;
24
25     My74LS161    m0( .CRn(1'b1), .CTP(1'b1), .CTT(1'b1),
26                   .CP(clk_counter),
27                   .LDn(~RSTm0 ),
28                   .D(4'b0),
29                   .Q(num[3:0]) ),
30     m1( .CRn(1'b1), .CTP(1'b1),
31         .CTT( RSTm0 ),
32         .CP(clk_counter),
33         .LDn( ~RSTm1 ),
34         .D(4'b0),
35         .Q(num[7:4]) ),
36     h0( .CRn(1'b1), .CTP(1'b1),
37         .CTT( RSTm1 ),
38         .CP(clk_counter),
39         .LDn(~(RSTh0 | RSTh1) ),
40         .D(4'b0),
41         .Q(num[11:8]) ),
42     h1( .CRn(1'b1), .CTP(1'b1),
43         .CTT( RSTh0 ),
44         .CP(clk_counter),
45         .LDn(~RSTh1 ),
46         .D(4'b0),
47         .Q(num[15:12]) );
48     // Module written in Lab 7
49     DisplayNumber
display_inst(.clk(clk), .hexs(num), .points(4'b0100), .rst(1'b0), .LE
s(4'b0000), .AN(AN), .SEGMENT(SEGMENT));
50
51     endmodule
其中 clk_10ms 模块:
01     module clk_10ms(
02         input clk,

```



```

03     output reg clk_10ms
04 );
05     reg [31:0] cnt;
06
07     initial begin
08         cnt = 32'b0;
09     end
10
11     wire[31:0] cnt_next;
12     assign cnt_next = cnt + 1'b1;
13
14     always @(posedge clk) begin
15         if(cnt<5_000_000)begin
16             cnt <= cnt_next;
17         end
18         else begin
19             cnt <= 0;
20             clk_10ms <= ~clk_10ms;
21         end
22     end
23 endmodule
clk_100ms 模块:
01 module clk_100ms(
02     input clk,
03     output reg clk_100ms
04 );
05
06     reg [31:0] cnt;
07
08     initial begin
09         cnt = 32'b0;
10     end
11
12     wire[31:0] cnt_next;
13     assign cnt_next = cnt + 1'b1;
14
15     always @(posedge clk) begin
16         if(cnt<50_000_000)begin
17             cnt <= cnt_next;
18         end
19         else begin
20             cnt <= 0;
21             clk_100ms <= ~clk_100ms;
22         end

```

```
23     end
24
25 endmodule
```

通过约束文件:


```
01 # Filename: constraints_labC.xdc
02 ## Constraints file for LabC
03
04 # Main clock
05 set_property PACKAGE_PIN AC18 [get_ports clk]
06 set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports clk]
07
08 create_clock -period 10.000 -name clk [get_ports "clk"]
09
10 # Switches as inputs
11 set_property PACKAGE_PIN AA10 [get_ports {SW[0]}]
12 set_property PACKAGE_PIN AB10 [get_ports {SW[1]}]
13 set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports {SW[0]}]
14 set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports {SW[1]}]
15
16 # Arduino-Segment & AN
17 set_property PACKAGE_PIN AD21 [get_ports {AN[0]}]
18 set_property PACKAGE_PIN AC21 [get_ports {AN[1]}]
19 set_property PACKAGE_PIN AB21 [get_ports {AN[2]}]
20 set_property PACKAGE_PIN AC22 [get_ports {AN[3]}]
21 set_property PACKAGE_PIN AB22 [get_ports {SEGMENT[0]}]
22 set_property PACKAGE_PIN AD24 [get_ports {SEGMENT[1]}]
23 set_property PACKAGE_PIN AD23 [get_ports {SEGMENT[2]}]
24 set_property PACKAGE_PIN Y21 [get_ports {SEGMENT[3]}]
25 set_property PACKAGE_PIN W20 [get_ports {SEGMENT[4]}]
26 set_property PACKAGE_PIN AC24 [get_ports {SEGMENT[5]}]
27 set_property PACKAGE_PIN AC23 [get_ports {SEGMENT[6]}]
28 set_property PACKAGE_PIN AA22 [get_ports {SEGMENT[7]}]
29 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {AN[0]}]
30 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {AN[1]}]
31 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {AN[2]}]
32 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {AN[3]}]
33 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SEGMENT[0]}]
34 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SEGMENT[1]}]
35 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SEGMENT[2]}]
36 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SEGMENT[3]}]
37 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SEGMENT[4]}]
38 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SEGMENT[5]}]
39 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SEGMENT[6]}]
40 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SEGMENT[7]}]
```

生成比特流下板验证。

## 二、实验结果与分析

### 1、实现 74LS161 功能


导入 Vivado 后的仿真界面截图如下：

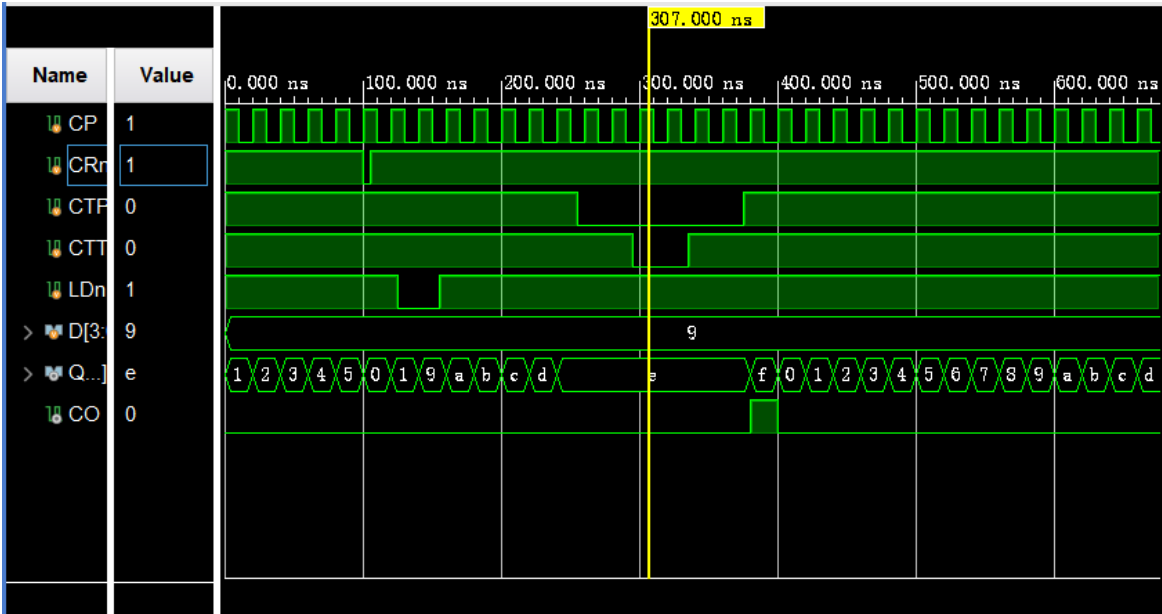

当 CRn 置为 1 且 CTT\CTF 同时为 1 时，Q 自增，任意时刻 CRn 置为 0 后归零，LDn 置 0 后且在时钟上升沿时置数为 9，当 CTF，CTT 任意一个置为 0 时 Q 保持不变，Q 自增至 f 后恢复为 0，仿真结果符合预期。

### 2、74LS161 应用

下板结果如下：

 

当 SW[0]为 0 时以 100ms 的速度自增，当 SW[0]为 1 时以 10ms 的速度自增  
第一位数字到9后进位，第二位数字到5且第一位数字到9后进位，第三位数字到9且第二位数字到5且第一位数字到9后进位，第四位数字到2且第三位数字到3且第二位数字到5且第一位数字到9时所有数字归为0，实现时钟的功能，符合预期。

### 三、讨论、心得

本次实验一开始较为顺利，但在 `top` 代码中如何实现进位卡住了较长时间，下板结果一直不如人意，说明对代码的熟悉度还是不够，应当再加强。



# 浙江大学

## 本科实验报告

课程名称: 数字逻辑电路设计

姓 名: 金祺书

学 院: 计算机科学与技术学院

专 业: 计算机科学与技术

指导教师: 洪奇军

报告日期: 2024 年 5 月 30 日

# 浙江大学实验报告

课程名称： 数字逻辑设计 实验类型： 综合


实验项目名称： 移位寄存器设计与应用

学生姓名： 金祺书 学号： 3230104248 同组学生姓名： 蒋翼泽

实验地点： 紫金港东四 509 室 实验日期： 2024 年 5 月 30 日

## 一、操作方法与实验步骤

### 1、verilog 代码实现 8 位右移移位寄存器

 

clk: 时钟信号，在时钟上升沿对存储内容进行修改

shiftn\_loadp: 控制信号，在低电平时进行移位操作，在高电平时进行并行数据读入

shift\_in: 移位时移入的数据

par\_in: 八位并行输入数据

Q: 并行输出数据

(1) 实现该模块代码如下:

```
01 `timescale 1ns / 1ps
02
03 module ShiftReg8b(
04     input      clk,
05     input      shiftn_loadp,
06     input      shift_in,
```

```

07     input [7:0] par_in,
08     output[7:0] Q
09 );
10     reg [7:0] temp;
11     initial temp=0;
12     always @(posedge clk) begin
13         if(shiftn_loadp)
14             temp=par_in;
15         else begin
16             temp=temp>>1;
17             temp[7]=shift_in;
18         end
19     end
20     assign Q=temp;
21 endmodule

```

(2) Vivado新建工程，对该模块进行仿真激励，检验该模块功能是否正确，仿真激励代码如下：

```

01 `timescale 1ns / 1ps
02
03 module ShiftReg8b_tb();
04 //Inputs
05     reg clk;
06     reg shiftn_loadp;
07     reg shift_in;
08     reg [7:0] par_in;
09 //Outputs
10     wire [7:0] Q;
11 //Instantiate the UUT
12     ShiftReg8b ShiftReg8b_inst(
13         .clk(clk),
14         .shiftn_loadp(shiftn_loadp),
15         .shift_in(shift_in),
16         .par_in(par_in),
17         .Q(Q)
18     );
19 //Initialize Inputs
20     initial begin
21         clk=0;
22         shiftn_loadp=0;
23         shift_in=0;
24         par_in=0;
25         #100;
26
27         shiftn_loadp=0;

```


```

28     shift_in=1;
29     par_in=0;
30     #200;
31
32     shiftn_loadp=1;
33     shift_in=0;
34     par_in=8'b0101_0101;
35     #500;
36 end
37 always begin
38     clk=0;#20;
39     clk=1;#20;
40 end
41 endmodule

```
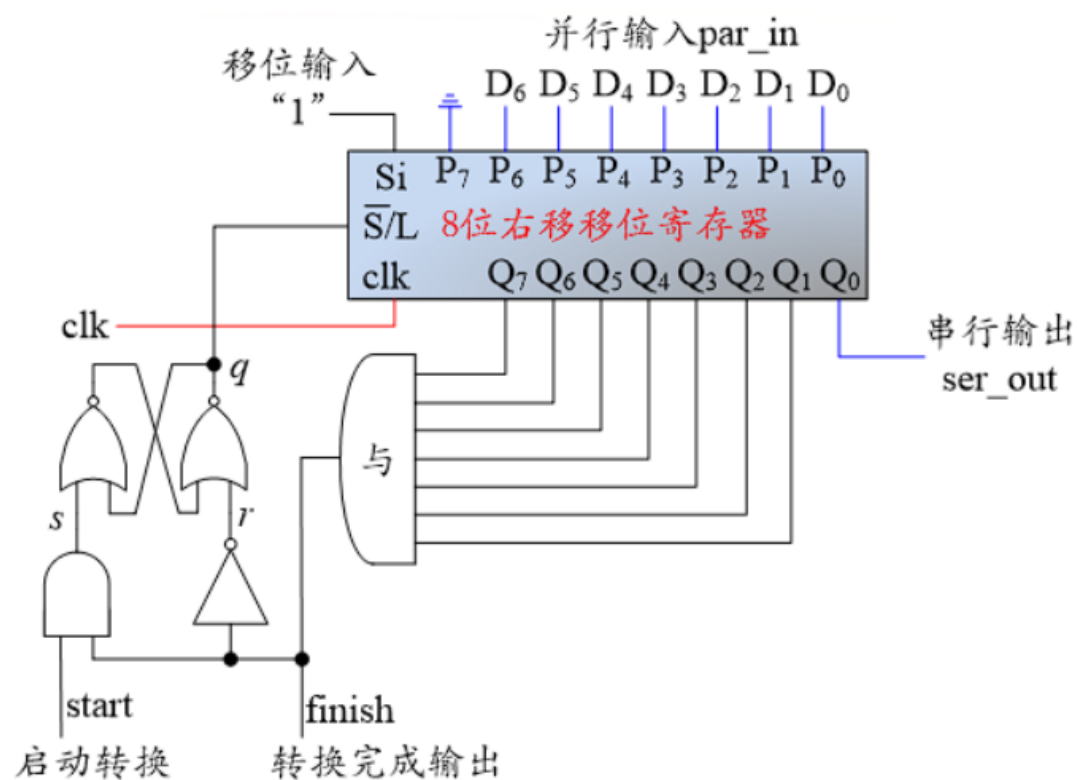
## 2、verilog 代码实现 P2S 模块

并行数据转串行输出模块(P2S, Parallel to Serial Converter)的作用是将并行数据（比如 16 位 LED 亮灭的控制信号）转换成串行输出（同时需要管理串行通信的其他相关信号，如 sclk, sclrn）。原理图如下：



因为直接使用逻辑门可能会综合失败，这里我们模仿SR锁存器行为，代码如下：

```

01 module SR_Latch(
02     input S,
03     input R,
04     output Q,
05     output Qn

```

```

06 );
07
08     reg Q_reg = 1'b0;
09
10     always @(*) begin
11         if(!S && R) Q_reg = 1'b0;
12         else if(S && !R) Q_reg = 1'b1;
13     end
14
15     assign Q = Q_reg;
16     assign Qn = ~Q_reg;
17
18 endmodule

```

将上述8位移位寄存器改造成任意位宽的移位寄存器，代码如下：

```

01 `timescale 1ns / 1ps
02
03 module ShiftReg
04     #(parameter BIT_WIDTH = 8) (
05         input      clk,
06         input      shiftn_loadp,
07         input      shift_in,
08         input [BIT_WIDTH-1:0] par_in,
09         output [BIT_WIDTH-1:0] Q,
10         output flag
11     );
12     reg [BIT_WIDTH-1:0] temp;
13     reg ans;
14     initial temp=0;
15     integer i;
16     always @(posedge clk) begin
17         if(shiftn_loadp)
18             temp=par_in;
19         else begin
20             temp=temp>>1;
21             temp[BIT_WIDTH-1]=shift_in;
22         end
23         ans=1;
24         for(i=1;i<BIT_WIDTH;i=i+1) begin
25             ans = ans & temp[i];
26         end
27     end
28     assign Q=temp;
29     assign flag = ans;
30 endmodule

```




P2S 模块代码如下:

```
01 `timescale 1ns / 1ps
02
03 module P2S
04 #(parameter BIT_WIDTH = 8) (
05     input clk,
06     input start,
07     input[BIT_WIDTH-1:0] par_in,
08     output sclk,
09     output sclrn,
10     output sout,
11     output EN,
12     output q,
13     output finish,
14     output[BIT_WIDTH-1:0] Q,
15     output flag
16 );
17
18     wire qn;
19
20     SR_Latch SR_Latch_inst(.S(start &
finish), .R(~finish), .Q(q), .Qn(qn)); // Your code here
21
22     ShiftReg
#(.BIT_WIDTH(8)) ShiftReg_inst(.clk(clk), .shiftn_loadp(q), .shift_in(1'
b1), .par_in(par_in), .Q(Q), .flag(flag)); // Your code here
23
24     assign finish = flag; // Your code here
25
26     assign EN = !start && finish;
27     assign sclk = finish | ~clk;
28     assign sclrn = 1'b1;
29     assign sout = Q[0]; // Your code here
30
31 endmodule
```

**思考题:** 其中, `sclk = finish | ~clk;` 语句中 `~clk` 的作用是防止其与 `clk` 相互干扰, 待移位稳定后再进行串行通信, 如果与 `clk` 相同, 会出现一边移位一边通信的情况, 容易相互干扰产生问题。

## 二、实验结果与分析

### 1、八位移位寄存器仿真结果

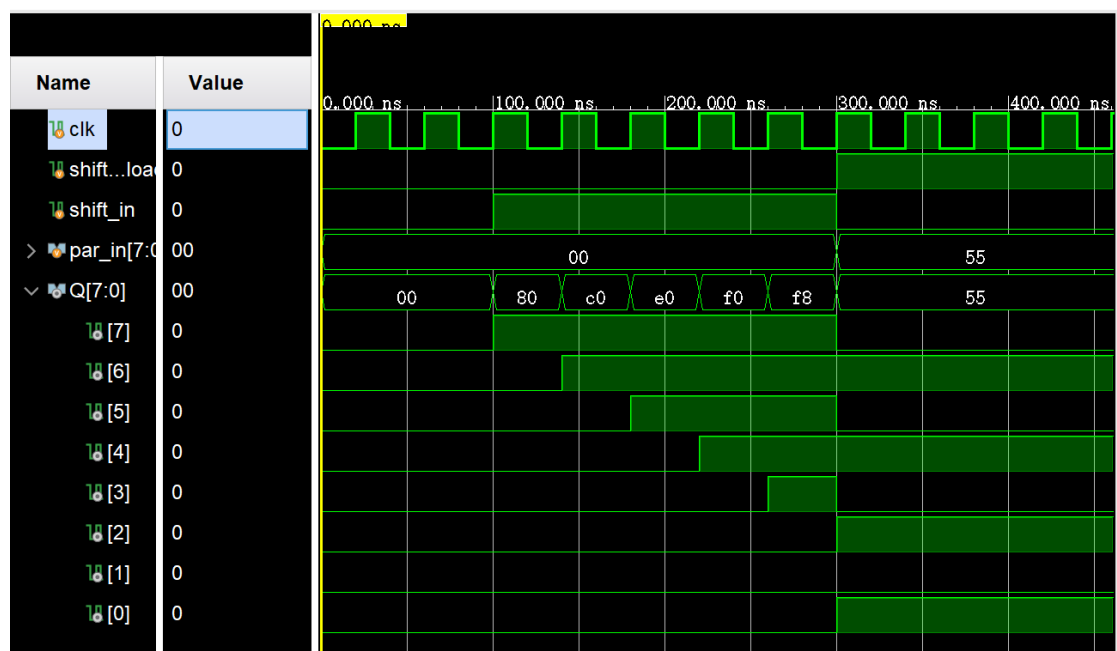

Shiftn\_loadp 低电平时进行移位操作，移入 shift\_in 的数据，高电平时进行并行数据读入，读入的数据位 par\_in,所有都是在时钟上升沿时进行操作

## 2、P2S 模块仿真结果



(1) 初始 (start 置 0)：此时 S-R 锁存器的 set 信号一定为 0，根据锁存器当前存储信号 q 的值分类讨论：

- 1) q=0 表示进行串行输入，即每一个时钟周期移位并补 1，若干周期后 Q[7]~Q[1] 均为 1，此时 finish 信号置 1，reset 信号置 0，锁存器状态保持为 0
- 2) q=1 表示进行并行输入，此时并行输入 7 位脏值，但由于最高位接地一定为 0，finish 信号一定为 0，reset 信号置 1，锁存器状态改变 q=0，后经过一段时间后锁存器状态为 0，finish 为 1
- 3) 初始状态开始一段时间以后，finish 信号一定为 1，表示并未进行串行输出，此时模块状态稳定，等待 start 信号

(2) 开始传输(外界准备好并行输入的数据后, start 置 1): 在并行输入的 7 位数据准备好后, start 信号进行一次脉冲(0-1-0), (因为初始状态下 finish 置 1)在 start 置 1 时, S-R 锁存器进行一次 set,  $q=1$ , 移位寄存器进行了并行输入  $Q[7:0] = \{1'b0, D[6:0]\}$

1) 最高位存在一个 0, 因此一定有 finish=0

a)  $sclk = finish | \sim clk$ , 此时 sclk 值和 clk 相反

b) ser\_out 每一个时钟周期输出最低位, 右移一位, 高位补 1

(3) 传输结束: 传输过程中, 高位始终补 1, 当并行输入的 7 位全部输出后, 当前的 Q 值为 8'b1111\_1110

1) finish 置 1, 表示串行输出结束

2) sclk 置 1, 不再存在“上升沿”

3)  $q=0$ , 且 set 和 reset 信号均为 0, 保持

4) 等待下一个 start 信号, 重新传输

结合图可得仿真结果符合预期。

### 三、讨论、心得

本次实验在实现 P2S 模块的过程中还算顺利, 顺利得出了正确的仿真结果, 但是在后续实现 bonus 模块的过程中由于对整体模块的不熟悉导致代码难以撰写, 上板操作难以实现, 对代码的撰写能力还有待提升。